ใบงานครั้งที่ 14


Motor / Servo with PWM

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


- 1. STM32CubeIDE
- 2. Proteus 8.9 SP 2

ขั้นตอนการทดลอง

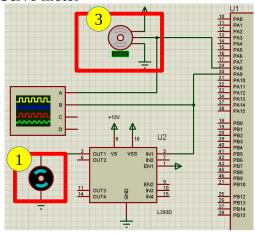- 1. ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง โดยอุปกรณ์มีรายละเอียดดังนี้
- (1) MOTOR: DC motor - L293D: Motor Driver
- (3) MOTOR-PWMSERVO: Servo motor



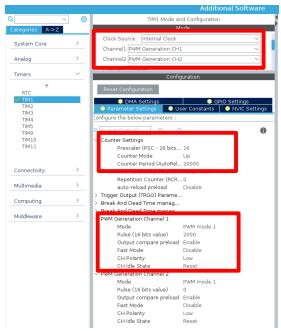- 2. ทำการกำหนดเรียกใช้ PWM จาก Timer 1 ที่ Channel 1 และ 2
- เนื่องจากต้องการสัญญาณทุกๆ 20mS จึงกำหนดค่า PSC: 16, Period: 20000
- ความกว้างพัลซ์ในการควบคุมเซอร์โว (Servo) อยู่ที่ 1 mS 2 mS ดังนั้น PWM Pulse ของ PWM Generation Channel 1: จะไม่เกิน 2000



3. ประกาศตัวแปรที่จะให้งานดังข้างล่าง

```
66
67⊖ int main(void)
68 {
     /* USER CODE BEGIN 1 */
69
        int pwm = 1000;
70
       int step = 10;
71
72
        int pwm dc = 0;
73
        int dc step = 10;
74
75
      /* USER CODE END 1 */
76
```

- 4. ทำการ start PWM ที่ Channel 1 และ 2 ของ Timer 1 และปรับความกว้างพัลซ์ (Pulse Width Modulation)
- HAL_TIM_PWM_Start: Start PWM
- __HAL_TIM_SET_COMPARE: function สำหรับ set ค่าเพื่อใช้เปรียบเทียบ

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
       HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
100
101
        /* USER CODE END 2 */
102
       /* Infinite loop */
103
104
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
105
       while (1)
106
          /* USER CODE END WHILE */
107
108
109
          /* USER CODE BEGIN 3 */
110
            if(pwm<=1000) step = 10;
111
            if(pwm>=2000) step = -10;
112
113
            pwm += step;
114
              HAL TIM SET COMPARE(&htim1,TIM CHANNEL 1,pwm);
115
116
117
            if(pwm dc <= 0) dc step = 100;
118
            pwm_dc += dc_step;
119
              _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2,pwm_dc)
120
121
122
             AL Detay(100);
123
         * USER CODE END 3 */
```

- (1) set PWM ค่าระหว่าง 1000 2000 เพื่อให้ได้ PWM ที่ 1 mS 2 mS ใช้ควบคุม Servo motor
- (2) set PWM ค่าระหว่าง 0 20000 เพื่อให้ได้ PWM ที่ 0% 100% เพื่อ sweep กำลังที่ DC Motor
- 5. ทำการ simulate และดูสัญญาณที่เกิดจาก PWM ที่ออสซิลโลวโครป

คำถามท้ายใบงาน

1. ให้นิสิตออกแบบวงจรพร้อมทั้งเขียนโค้ด เพื่อรับค่าแรงดันจาก VR (0V – 5V) จากนั้นสร้างสัญญาณ PWM ที่ ความกว้างสูงสุด 10 mS และใช้ค่าที่ได้จากการอ่านค่าที่ VR มาควบคุมความกว้างพัลซ์ที่ 0% - 50% (0V - 5V)