ใบงานครั้งที่ 07

Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)


<u>อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง</u>

- 1. STM32CubeIDE
- 2. Proteus 8.9 SP 2


ขั้นตอนการทดลอง

การทดลองเชื่อมต่อ MCU ไปที่ virtual terminal ผ่านทาง UART

1. ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง

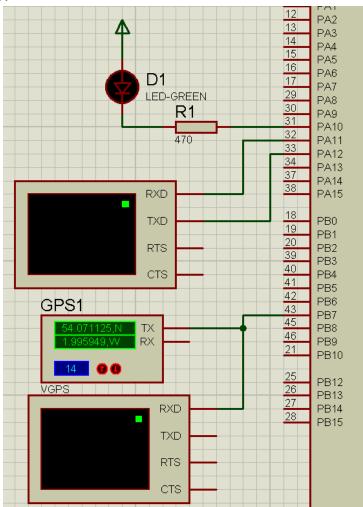

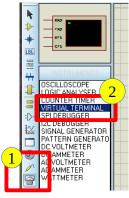
2. ตัว virtual terminal อยู่ใน tab ตามรูปด้านล่าง



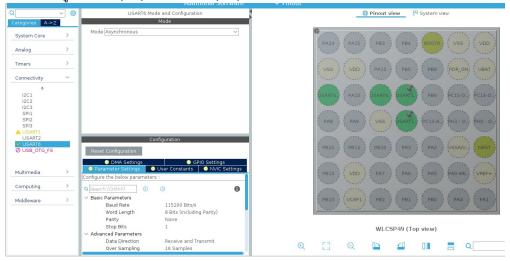- 3. เรียกการใช้ UART6 โดยไปที่ connectivity → USART6 → Mode เลือกเป็น Asynchronous และกำหนด
- Baud Rate เป็น 115200 Bits/S
- Word Length เป็น 8 Bits
- Parity เป็น None
- Stop เป็น 1

(การกำหนดแบบนี้จะเรียกกันว่า 8-N-1)

- ขาของ UART6 จะอยู่ที่ PA11(Tx) และ PA12(Rx)



4. รายละเอียดของโค้ดที่ได้ configure ไว้ที่ UART6


5. เพิ่มโค้ดสำหรับรับ/ส่งข้อมูล ออกไปที่ UART6 ตามรูปด้านล่าง

6. ทดลองโค้ดรับข้อมูลจาก function HAL_UART_Receive มาเป็บไว้ที่ตัวแปร ch จำนวน 1 ตัวอักษร โดยมี timeout ที่ 100 mS

```
/* USEK CODE REGIN WHILE */
112
      while (1)
113
        /* USER CODE END WHILE */
114
115
        /* USER CODE BEGIN 3 */
116
        if(HAL UART Receive(&huart6, &ch, 1, 100)) {
117
             if(ch=='1') HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 10, 0);
118
             if(ch=='2') HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 10, 1);
119
120
        HAL UART Transmit(&huart6, data, sizeof(data), 200);
121
        HAL Delay(500);
122
123
      /* USER CODE END 3 */
124
```

บรรทัดที่ 118 ตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นตัวอักษร '1' หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ส่งโลจิกไปที่ LED ให้ติด บรรทัดที่ 119 ตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นตัวอักษร '0' หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ส่งโลจิกไปที่ LED ให้ดับ บรรทัดที่ 121 เป็นการส่งข้อความใน array 'data' จนหมด (sizeof)

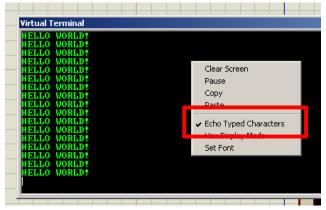7. ในช่วงที่ simulate อยู่ให้ click ชวาที่ virtual terminal แล้ว tick ที่ Echo Typed Characters เพื่อให้เวลา ที่ทำการพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ด จะได้เห็นอักษรที่พิมพ์ ให้นิสิตทดลองพิมพ์เลข 1 และ 2 และบันทึกผล




ทดลองพิมพ์	ผลการทดลองที่ LED (ติดหรือดับ และเวลาที่ LED เกิดการเปลี่ยนแปลงผล)
1	
2	

8. หากข้อความที่แสดงออกมาเป็นอักขระที่อ่านไม่ออก ให้นิสิตลองไปกำหนดค่า baud rate ของ virtual terminal ให้ตรงกับที่ได้ตั้งไว้ที่ MCU


t Component		
Part <u>R</u> eference:		ŀ
Part <u>V</u> alue:		ŀ
Element:	▼ New	
Baud Rate:	115200	Hide /
Dista Dita	, e	Hide
Parity:	NONE _	Hide
Stop Bits:	1	Hide
Stop Bits: Send XON/XOFF:	1 ▼ No ▼	Hide /
·	No V	
Send XON/XOFF:	No ▼	

การทดลองเชื่อมต่อ MCU เข้ากับ GPS ผ่านทาง UART และทดลองการอินเตอร์รัปท์เมื่อรับข้อมูลเข้ามาอย่างต่อ เนื่อง

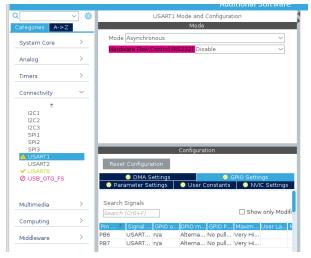- 2. set virtual terminal ที่เชื่อมกับ GPS ให้สามารถรับค่ามาแสดงผล (เพื่อ monitor)
- 3. ทำการกำหนดค่าให้กับ USART1 ตามนี้



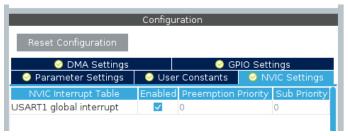- Baud rate: 9600
- 8-N-1
- PB6 (Tx), PB7 (Rx)
- 4. ทำการ enable ตัว UART1 ที่ NVIC



5. ทำการเพิ่มโค้ดที่จะทำงานเวลาเกิดอินเตอร์รัปท์ตอนรับข้อมูลด้วย function ตามรูปด้านล่าง

บรรทัดที่ 65 ทำการตรวจสอบตัว instance ที่ส่งเข้ามา หากเป็น USART1 แสดงว่า UART1 รับข้อมูลเสร็จสิ้นจึง อินเตอร์รัปท์เข้ามา

บรรทัดที่ 67 ทำการส่งข้อมูลที่รับเข้ามาออกไปที่ UART6

บรรทัดที่ 68 function สำหรับรับข้อมูล HAL_UART_Receive_IT เมื่อข้อมูลรับเสร็จตามจำนวน (10 ตัว) จะ ร้องขออินเตอร์รัปท์รอบต่อไป 6. เพิ่มโค้ดในการรับข้อมูลเพื่อให้เกิดการอินเตอร์รัปท์ครั้งแรก

```
/* Initialize all configured peripherals */
102    MX_GPIO_Init();
103    MX_USART1_UART_Init();
104    MX_USART6_UART_Init();
105    /* USER CODE BEGIN 2 */
106    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, msg, 10);
108    /* USER CODE END 2 */
```

7. แก้ไขโค้ดตรง while ตามรูป

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
111
      while (1)
112
113
      {
         /* USER CODE END WHILE */
114
115
116
         /* USER CODE BEGIN 3 */
        if(HAL UART Receive(&huart6, &ch, 1, 100)) {
117
             if(ch=='1') HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
118
119
             if(ch=='2') HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 10, 1);
120
121
        //HAL UART Transmit(&huart6, data, sizeof(data), 200);
122
        //HAL_Delay(500);
123
```

<u>คำถามท้ายใบงาน</u>

- 1. ต่อวงจรตามรูป จากนั้นให้เขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลตามนี้
- LED D2 ให้กระพริบทุกๆ 05 วินาที
- เมื่อส่งข้อมูล เป็น '1' ที่ virtual terminal ให้LED D1 ติด
- เมื่อส่งข้อมูล เป็น '2' ที่ virtual terminal ให้LED D1 ดับ
- การเปลี่ยนของ D1 จะกระทำทันที เมื่อส่งข้อมูลจาก virtual terminal; LED D1 ไม่มีการหน่วงเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

